

1. Falsche Batterie

$$R = 100 \, \Omega; \quad R_i = 0.1 \, \Omega; \quad U_1 = U_2 = 1.5 \, \text{V}$$

a)

$$\begin{array}{l} M_1 : \quad U_1 - R_i(I_1 + I_2) - U_2 = 0 \\ M_2 : \quad U_1 - R_i I_1 - I R = 0 \\ M_3 : \quad U_2 - R_i I_2 - I R = 0 \\ K_1 : \quad I_1 + I_2 = I \end{array}$$

b)

$$\begin{aligned} U &= \underline{\underline{1.499 \, \text{V}}} \\ I &= \frac{U}{R} = \underline{\underline{14.99 \, \text{mA}}} \\ P &= UI = \underline{\underline{22.49 \, \text{mW}}} \end{aligned}$$

c) $U_1 = 1.5 \, \text{V}; \quad U_2 = 1.2 \, \text{V}$

$$\begin{aligned} U &= \underline{\underline{1.199 \, \text{V}}} \\ I &= \frac{U}{R} = \underline{\underline{11.99 \, \text{mA}}} \\ P &= UI = \underline{\underline{14.38 \, \text{mW}}} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} I_1 &= \underline{\underline{1.51 \, \text{A}}} \\ I_2 &= \underline{\underline{-1.49 \, \text{A}}} \end{aligned}$$

2. Umladen von Kondensatoren

$$m = 5 \, \text{kg}; \quad k = 2 \, \text{N/m}; \quad a = 0.1 \, \text{m}; \quad h = 0.4 \, \text{m}; \quad l = 0.1 \, \text{m}$$

a)