

## 1. Falsche Batterie

$$R = 100 \, \Omega; \quad R_i = 0.1 \, \Omega; \quad U_1 = U_2 = 1.5 \, \text{V}$$

a)